
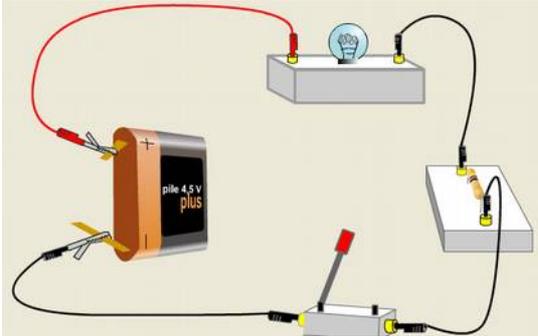


## Séance d'exercices

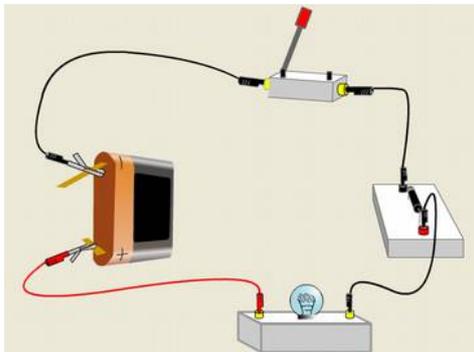
**Exercice 1 :** Dans la colonne de droite, schématiser les circuits de la colonne de gauche.




Dipôles : pile, ampoule, résistance et interrupteur.



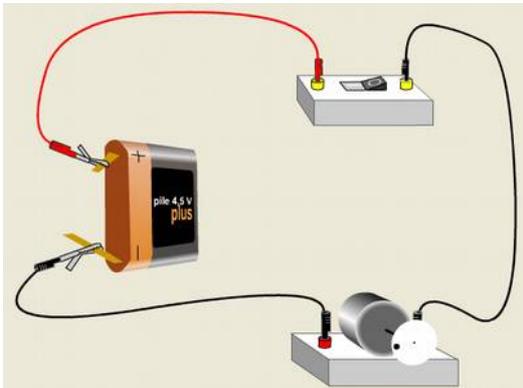Dipôles : pile, interrupteur, diode et ampoule.



Dipôles : pile, interrupteur et moteur.

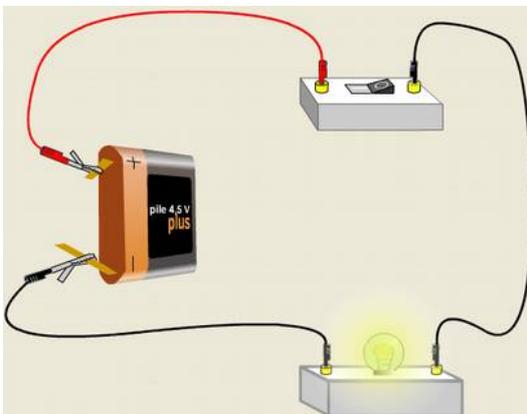

Dipôles : pile, interrupteur et lampe.

---

Nom et Prénom :

---